



VON NEUMANNOVA ARCHITEKTURA

Adam Klepáč

24. listopadu 2023

Konečný automat a datová cesta

von Neumannův model

KONEČNÝ AUTOMAT A DATOVÁ CESTA

KONEČNÝ AUTOMAT A DATOVÁ CESTA

Konečný automat (angl. FSM – finite-state machine) je výpočetní model v teoretické informatice. Je to popis velmi jednoduchého počítače, který může být v jednom z několika stavů, mezi kterými přechází na základě informací ze vstupu.

Datová cesta (angl. Datapath) je sdružení jednotek provádějících výpočetní operace, registrů a řadičů.

PŘÍKLAD – FAKTORIÁL

Postavíme FSM, který umí spočítat $n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$.

V pseudokódu:

```


a = 1;
b = n;
dokud b ≠ 0 opakuji
    |   a = a · b;
    |   b = b - 1;
konec
    
```

Průběh pro $n = 5$:

na začátku:	$a = 1$	$b = 5$
po 1. iteraci:	$a = 5$	$b = 4$
po 2. iteraci:	$a = 20$	$b = 3$
po 3. iteraci:	$a = 60$	$b = 2$
po 4. iteraci:	$a = 120$	$b = 1$
po 5. iteraci	$a = 120$	$b = 0$
konec		

PŘÍKLAD – FAKTORIÁL

FSM vykonávající tento algoritmus:


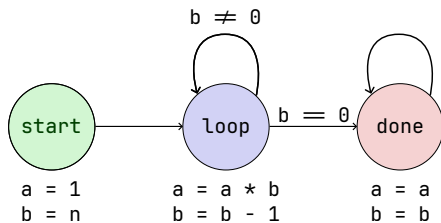


Pro převod do hardwarové podoby potřebujeme:

- dva registry – pro a a pro b ,
- dva bity pro uložení stavu – start/loop/done,
- logické přechody – $b == 0$ a $b \neq 0$,
- přiřazení hodnoty registrům – $a = a \cdot b$ a $b = b - 1$.


DATOVÁ CESTA PRO FAKTORIÁL

Nejprve přidáme registry pro a a b .

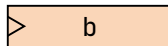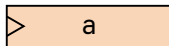


DATOVÁ CESTA PRO FAKTORIÁL

 Na začátku musejí registry obdržet hodnoty 1 a n .




DATOVÁ CESTA PRO FAKTORIÁL

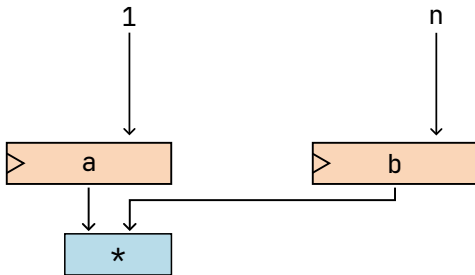Přidáme logický obvod pro násobení $a \cdot b$.




DATOVÁ CESTA PRO FAKTORIÁL

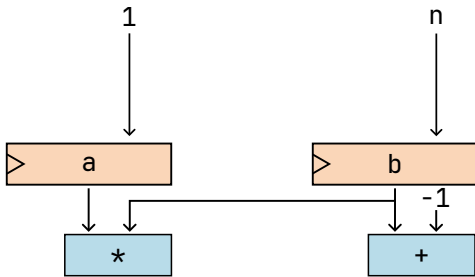Přidáme logický obvod pro součet $b + (-1)$.




DATOVÁ CESTA PRO FAKTORIÁL

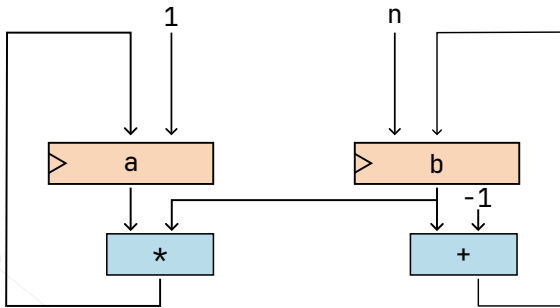Přidáme cestu zpět z výpočetních obvodů do registrů pro a a b .




DATOVÁ CESTA PRO FAKTORIÁL

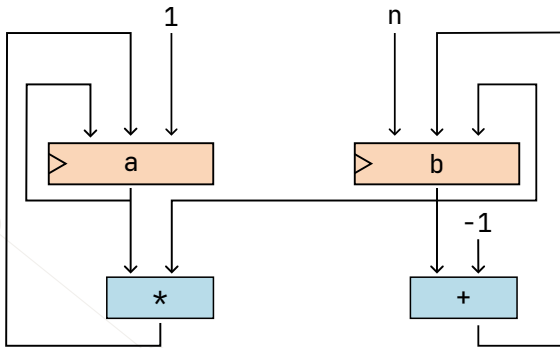Přidáme cestu z registrů pro a a b zpět do nich samých, aby po skončení výpočtu mohly uchovat informaci.




DATOVÁ CESTA PRO FAKTORIÁL

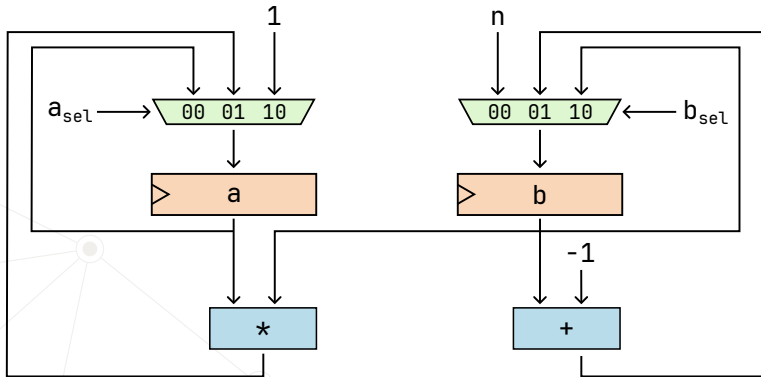Přidáme přepínače stavů, aby vždy do registrů pouštěly jen jeden vstup podle stavu výpočtu.



ŘÍDÍCÍ FSM PRO FAKTORIÁL

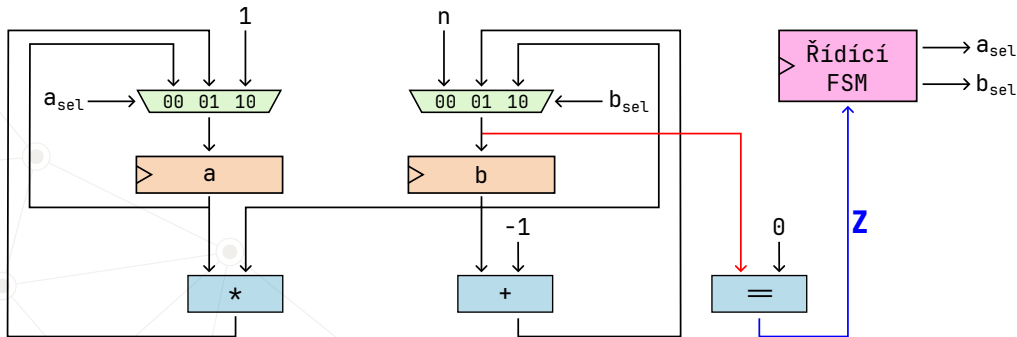Přepínání vstupů do registrů pro a a b musí řídit nějaká jednotka – konečný automat. Ta musí přepínat a_{sel} a b_{sel} během výpočtu.




VON NEUMANNŮV MODEL

VON NEUMANNŮV MODEL

Nejpoužívanější model víceúčelového počítače. Skoro všechny moderní počítače jsou postaveny na tomto principu.

Komponenty:

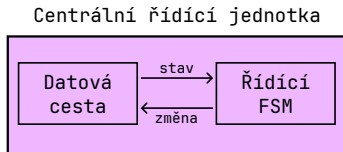


- **CPU:** Provádí aritmetické a logické operace na datech uložených v paměti a registrech.

VON NEUMANNŮV MODEL

Nejpoužívanější model víceúčelového počítače. Skoro všechny moderní počítače jsou postaveny na tomto principu.

Komponenty:

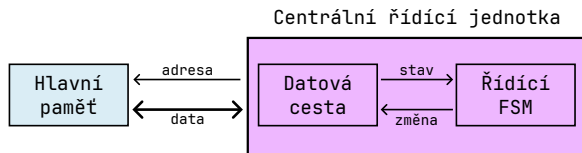


- **CPU:** Provádí aritmetické a logické operace na datech uložených v paměti a registrech.
- **Hlavní (dnes „vnitřní“) paměť:** Seznam **slov** o daném počtu **bitů**

VON NEUMANNŮV MODEL

Nejpoužívanější model víceúčelového počítače. Skoro všechny moderní počítače jsou postaveny na tomto principu.

Komponenty:

 


- **CPU**: Provádí aritmetické a logické operace na datech uložených v paměti a registrech.
- **Hlavní (dnes „vnitřní“) paměť**: Seznam slov o daném počtu bitů.
- **Input/output**: Libovolná zařízení umožňující interakci s vnějším světem.

KLÍČOVÁ IDEA: PROGRAM ULOŽENÝ V HLAVNÍ PAMĚTI




- Vyjádření programu jako posloupnosti zakódovaných instrukcí.
- Paměť ukládá **jak program, tak instrukce!**
- CPU **vyzvedne, přeloží a vykoná** (fetch-decode-execute cyklus) instrukce programu, jak jdou za sebou.

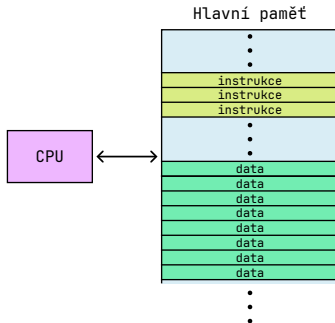KLÍČOVÁ IDEA: PROGRAM ULOŽENÝ V HLAVNÍ PAMĚTI




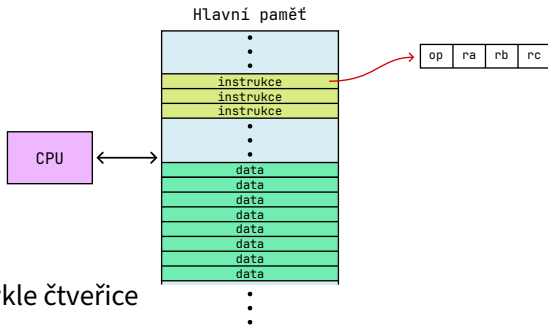KLÍČOVÁ IDEA: PROGRAM ULOŽENÝ V HLAVNÍ PAMĚTI




- **Instrukce** je obvykle čtveřice
 - operace (op),
 - registr s prvním operandem (ra),
 - registr s druhým operandem (rb),
 - registr pro uložení výsledku (rc).

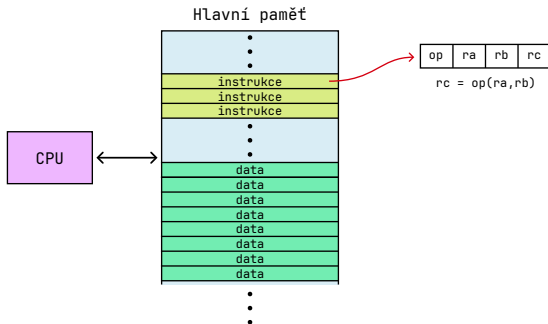KLÍČOVÁ IDEA: PROGRAM ULOŽENÝ V HLAVNÍ PAMĚTI



- CPU tuhle instrukci přeloží jako, „Proved' op na hodnotu v ra a hodnotu v rb a výsledek ulož do rc“.

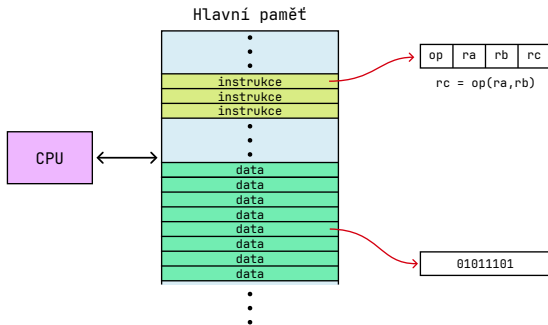KLÍČOVÁ IDEA: PROGRAM ULOŽENÝ V HLAVNÍ PAMĚTI



- Bloky (řádky) paměti s daty nemají žádný daný formát. Jsou to zkrátka jen uložené hodnoty vzniklé nějakým výpočtem v minulosti. Mohou to být slova, čísla či cokoli jiného.
- Každý blok má daný počet bitů (v tomto příkladě 8).


KLÍČOVÁ IDEA: PROGRAM ULOŽENÝ V HLAVNÍ PAMĚTI





Problém: Jak poznám, co je instrukce a co datum?

- Pamatujte, že CPU i paměť jsou pořád jenom logické (elektrické) obvody.
- To znamená, že je možné ukládat instrukce tak, aby šly přímo do **řídící FSM** a data naopak přímo do **datové cesty (a tam do registrů)**.
- CPU je pak navržen tak, že posloupnost bitů v řídící FSM považuje za instrukci, zatímco v datové cestě za datum.



ANATOMIE VON NEUMANNOVA POČÍTAČE

 


ANATOMIE VON NEUMANNOVA POČÍTAČE

  

ANATOMIE VON NEUMANNOVA POČÍTAČE

  

ANATOMIE VON NEUMANNOVA POČÍTAČE

 

- **Instrukce** zakódovány jako binární čísla.
- **Čítač** (PC – Program Counter): adresa instrukce, která se má vykonat.
- Postup pro překlad instrukcí do signálů pro datovou cestu.

ANATOMIE VON NEUMANNOVA POČÍTAČE – INSTRUKCE



- Instrukce jsou základní jednotkou práce.
- Každá instrukce specifikuje
 - **operaci**, která se má vykonat,
 - registry se zdrojovými **operandy** a **cílový registr** pro výsledek.
- Ve von Neumannově počítači jsou instrukce čteny postupně.
 - CPU implementuje cyklus napravo:
 - Pokud právě vykonaná instrukce nspecifikuje jinak, je adresa další instrukce v pořadí adresa této + délka instrukce (v bitech).

