

# Historie počítačů – úloha 1

Určete výstup (tj. hodnoty registrů a a b po **posledním** přepnutí selektorů) následující datové cesty. Zde řídicí FSM

- přepne  $a_{sel}$  i  $b_{sel}$  z 00 na 01 ihned po prvním průchodu;
- přepne  $a_{sel}$  i  $b_{sel}$  z 01 na 10 v moment, kdy **modrou** šipkou prochází proud.

