

Hardware – úloha 2

Určete výstupy (všechny) nakresleného logického obvodu pro uvedené vstupy. Postup řešení musíte být schopni řádně vysvětlit.

